
Cartão: 00325098


Nome do projeto: ldm_meiosomador


Descrição: Circuito do Meio Somador.

Símbolo:

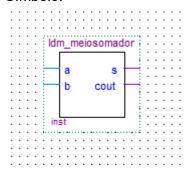

Circuito:

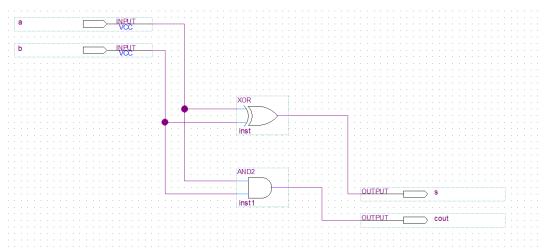

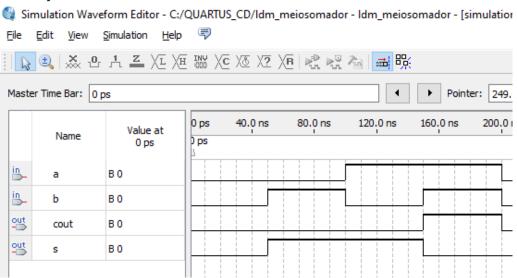


Cartão: 00325098


Nome do projeto: ldm_somadorcompleto


Descrição: Circuito do Somador Completo.

Símbolo:

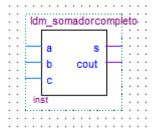

Circuito:

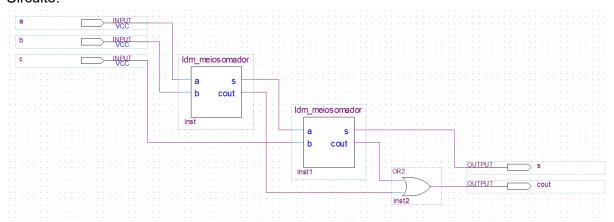


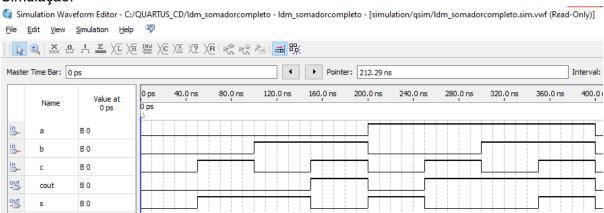


Cartão: 00325098

Nome do projeto: ldm_rca

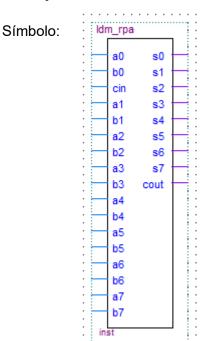Descrição: Circuito do somador e subtrator Ripple Carry Adder.




Circuito:

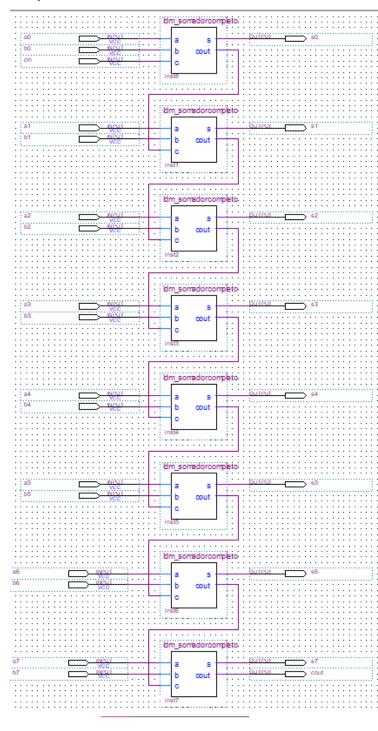

Simulação:

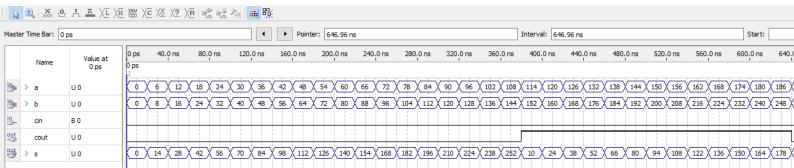Simulation Waveform Editor - C:/QUARTUS_CD/ldm_rpa - Idm_rpa - [simulation/qsim/ldm_rpa.sim.vwf (Read-Only)]




Cartão: 00325098


Nome do projeto: ldm_decod_3x8


Descrição: Circuito do Decodificador 3x8

Símbolo:

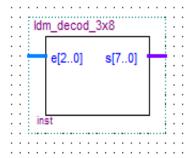

Circuito:

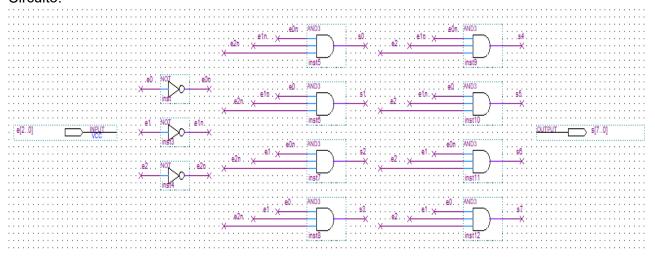

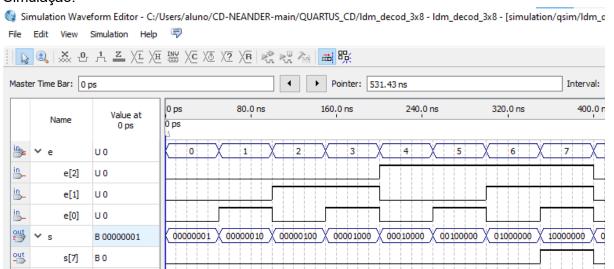


Cartão: 00325098


Nome do projeto: ldm_decod_4x16

Descrição: Circuito do Decodificador 4x16

Símbolo:

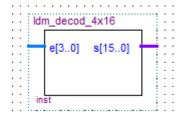


Circuito:

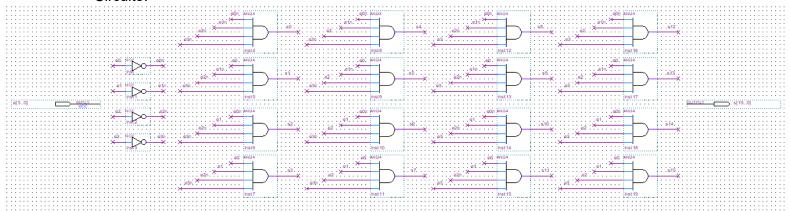

Simulação:

e[1] U 0

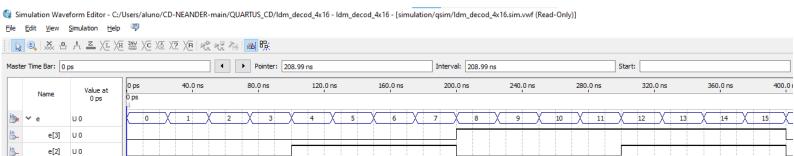


Cartão: 00325098


Nome do projeto: ldm_mux_2x1_1bit


Descrição: Circuito do Multiplexador 2x1 de 1bit.


Símbolo:

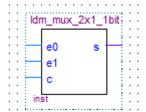

Circuito:

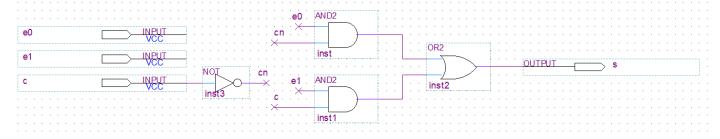

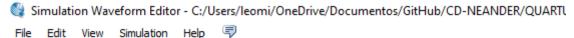

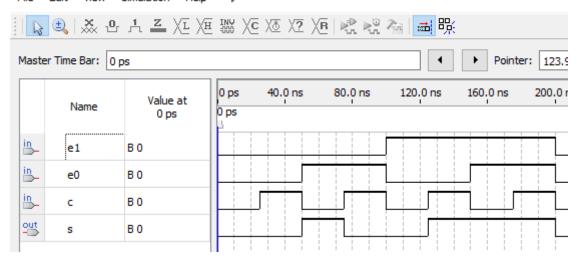


Cartão: 00325098


Nome do projeto: Idm_mux_2x1_8bits

Descrição: Circuito do Multiplexador 2x1 para 8bits.

Símbolo:

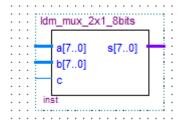

Circuito:

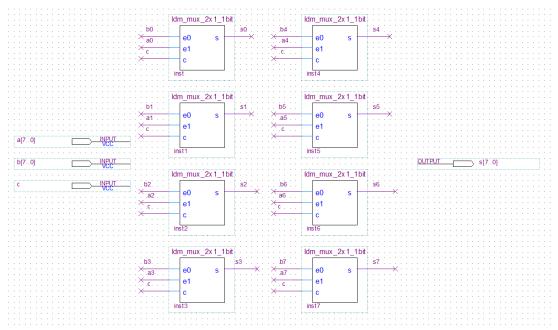

Simulação:

Simulation Waveform Editor - C:/Users/leomi/OneDrive/Documentos/GitHub/CD-NEANDER/QUARTU

